





Actividad 8

$$+V_{sat} = 90\% (V_{cc}) = 90\% (10V) = 9V$$

$$-V_{sat} = 90\% (-V_{cc}) = 90\% (-10V) = -9V$$

$$A = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{1K\Omega}{1K\Omega} = -1$$
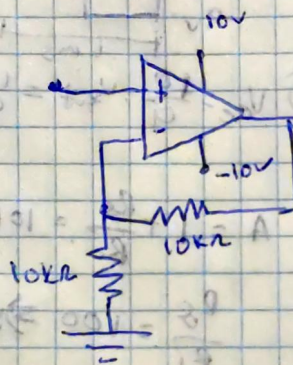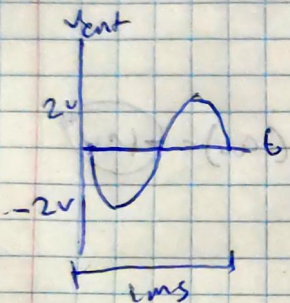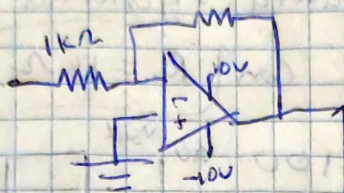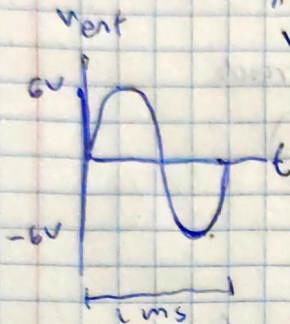
$$V_{sat} = A V_{ent} = (-1)(12V_{pp}) = -12V_{pp}$$



$$+V_{sat} = 90\% (V_{cc}) = 90\% (5V) = 4.5V$$

$$-V_{sat} = 90\% (-V_{cc}) = 90\% (-5V) = -4.5V$$

$$V_{sat} = \frac{R_f}{R_i} (V_{ent2} - V_{ent1})$$

$$= \frac{100K\Omega}{1K\Omega} (-8V_{pp} - (-12V_{pp}))$$

$$= 100 (4V_{pp}) = 400V_{pp}$$

$$+V_{sat} = 90\% (V_{cc}) = 90\% (10V) = 9V$$

$$-V_{sat} = 90\% (-V_{cc}) = 90\% (-10V) = -9V$$

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1 + \frac{10K\Omega}{10K\Omega} = 2$$

$$V_{sat} = A V_{ent} = 2 (-4V_{pp}) = -8V_{pp}$$

