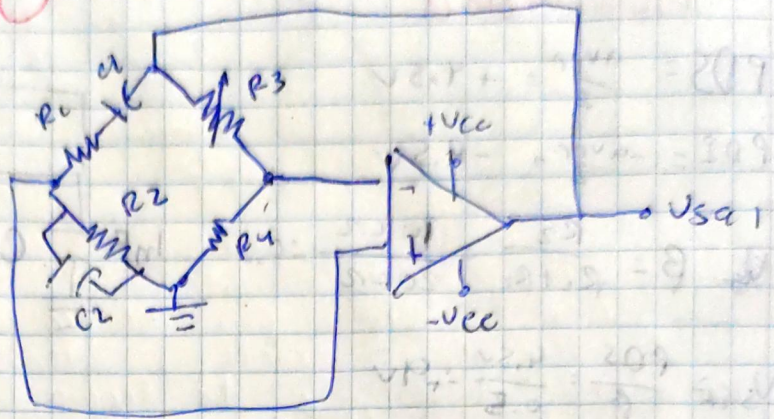


Actividad 10



$A=2$ senoidal

$$V_{sat} = a V_{pp}$$

$$+V_{sat} = \frac{V_{sa1}}{2} = +4.5V$$

$$-V_{sat} = \frac{-V_{sa1}}{2} = \frac{-a V_{pp}}{2} = -4.5V$$

$$+V_{cc} = \frac{+V_{sat}}{a} = \frac{+4.5V}{a} = +5V$$

$$-V_{cc} = \frac{-V_{sat}}{a} = \frac{-4.5V}{a} = -5V$$

$$T = 100 \mu s \Rightarrow F = \frac{1}{T} = \frac{1}{100 \mu s} = 10 \text{ MHz}$$

$$F = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ MHz} \cdot 10 \text{ pF}} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

